

# Lab1 ALU&Sort Report

古宜民 PB17000002

2020.4.26

## ALU设计与仿真

算术逻辑单元需要对于不同的操作方式m对输入的a, b进行不同的运算，并判断计算结果设置状态变量（cf, zf, of）。使用纯组合逻辑即可。对于合法的运算，需要判断结果是否为0，设置zf；对于加减，判断是否溢出（即最高位符号位是否变化异常）以及是否进位（即两个N位数加减得到N+1位数，第N+1位是否变为1）。

代码：

```
module alu
#(parameter WIDTH = 32)
(
    input [2:0]m, // selection
    input [WIDTH-1:0]a, b, // input
    output [WIDTH-1:0]y, // result
    output zf, // zero flag
    output cf, // carry out flag: WIDTH bit
    output of // overflow flag: WIDTH-1 sign bit
);

reg [WIDTH-1:0]regy;
reg regcf;
reg regof;
reg regzf;
assign y = regy;
assign cf = regcf;
assign of = regof;
assign zf = regzf;

always @ (a, b, m) begin
    case(m)
        3'b000: begin // add
            {regcf, regy} = a + b;
            regof = (!a[WIDTH-1] & !b[WIDTH-1] & regy[WIDTH-1]) |
                (a[WIDTH-1] & b[WIDTH-1] & !regy[WIDTH-1]);
            regzf = (regy == 0);
        end
        3'b001: begin // sub
            {regcf, regy} = a - b;
            regof = (!a[WIDTH-1] & b[WIDTH-1] & regy[WIDTH-1]) |
                (a[WIDTH-1] & !b[WIDTH-1] & !regy[WIDTH-1]);
            regzf = (regy == 0);
        end
        3'b010: begin // and
            regy = a & b;
            regzf = (regy == 0);
            regcf = 0;
            regof = 0;
        end
    endcase
end
```


```

end
3'b011: begin // or
    regy = a | b;
    regzf = (regy == 0);
    regcf = 0;
    regof = 0;
end
3'b100: begin // xor
    regy = a ^ b;
    regzf = (regy == 0);
    regcf = 0;
    regof = 0;
end
default: begin // error
    regy = 0;
    regzf = 0;
    regcf = 0;
    regof = 0;
end
endcase
end
endmodule


```

仿真结果：

radix:unsigned decimal

 

radix:signed decimal

 

从左到右的操作为：3+12=15, 8+13-16=5, 5+9=14, 15+1-16=0, 15-1=14, 3-14+16=5, 8-13+16=11, 5-9+16=12, 7-7=0;


可以看到相加进位、相减退位时cf=1。radix调到signed demical，可以看到负数相加得到正数、正数减负数得到负数时of=1。

0011&0101=0001, 0011|0101=0111, 0011&0101=0110, 有错误时全部输出0。


## sort设计与仿真

使用类似选择排序的算法，每次将两个数送到ALU中判断大小，然后在下一个周期中依据结果判读是否交换两个数。有符号数相减判断大小的条件为：若A>B, 则gt = (~of & ~sf & ~zf) | (of & sf & ~zf)为1。

FSM如图，7个周期完成4个数的排序：

 

仿真结果：

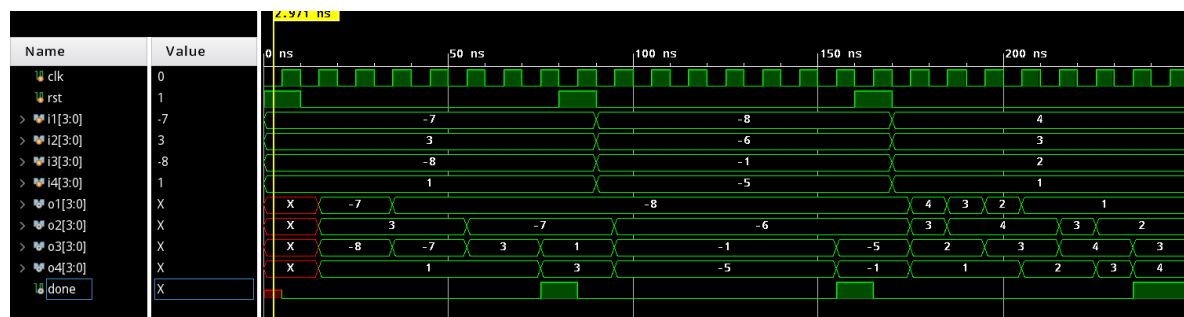

可见reset结束后7个周期done信号发出，有符号数排序完成。

代码：

```

module sort
  #(parameter N = 4)
  (
    input [N-1:0] i1, i2, i3, i4,
    input clk, rst,
    output reg [N-1:0] o1, o2, o3, o4,
    output reg done
  );

  reg [N-1:0] a, b;
  wire [2:0] m = 3'b001; // minus
  wire of;
  wire zf;
  wire [N-1:0] y;
  wire sf;
  assign sf = y[N-1];
  assign gt = (~of & ~sf & ~zf) | (of & sf & ~zf);
  alu #(.WIDTH(N)) alu_inst
  (
    .m(m),
    .a(a),
    .b(b),
    .of(of),
    .zf(zf),
    .y(y)
  );

```

```

);

reg [3:0] curr_state;
// reg [3:0] next_state;

always @ (posedge clk) begin
    if (rst) begin
        done <= 0;
        curr_state <= 4'b0000;
    end
    // curr_state <= next_state;
    else begin case (curr_state)
        4'b0000: begin
            o1 <= i1;
            o2 <= i2;
            o3 <= i3;
            o4 <= i4;
            a <= i1;
            b <= i2;
            curr_state <= 4'b0001;
        end
        4'b0001: begin
            if (gt) begin
                o1 <= o2;
                a <= o2;
                o2 <= o1;
            end
            else a <= o1;
            b <= o3;
            curr_state <= 4'b0010;
        end
        4'b0010: begin
            if (gt) begin
                o1 <= o3;
                a <= o3;
                o3 <= o1;
            end
            else a <= o1;
            b <= o4;
            curr_state <= 4'b0011;
        end
        4'b0011: begin
            if (gt) begin
                o1 <= o4;
                o4 <= o1;
                // now o1 contains maximum
            end
            a <= o2;
            b <= o3;
            curr_state <= 4'b0100;
        end
        4'b0100: begin
            if (gt) begin
                o2 <= o3;
                a <= o3;
                o3 <= o2;
            end
            else a <= o2;


```

```

        b <= o4;
        curr_state <= 4'b0101;
    end
    4'b0101: begin
        if (gt) begin
            o2 <= o4;
            o4 <= o2;
            // now o2 contains second-max
        end
        a <= o3;
        b <= o4;
        curr_state <= 4'b0110;
    end
    4'b0110: begin
        if (gt) begin
            o3 <= o4;
            o4 <= o3;
            // in order now
        end
        done <= 1;
        curr_state <= 4'b0111;
    end
    4'b0111: begin
        curr_state <= 4'b0111;
    end
endcase
end
end
endmodule

```

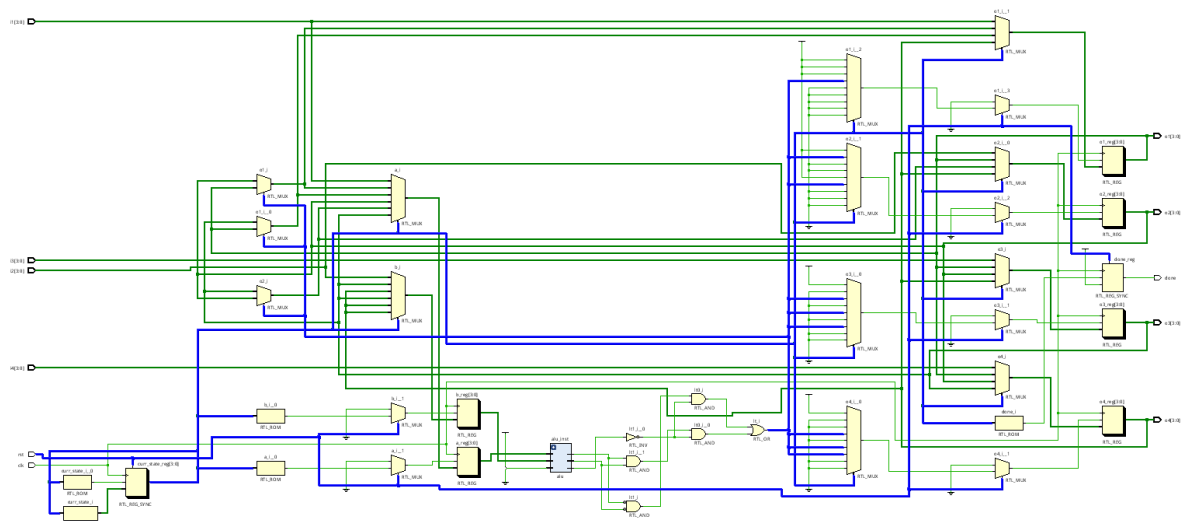查看生产的RTL电路图，可以看到多个MUX构成输入线、ALU、输出寄存器间的数据通路。控制部分为状态机的状态、reset信号、ALU输出的信号处理后得到的大小关系，如图中3组蓝色线，控制了所有的MUX。



## 总结

本次实验成功用组合逻辑实现了ALU，用时序逻辑实现了四个数排序。